

Schaltalgebra

Eine Einführung


Prof. Dr. W. Küchlin
Informatik I

Digitale Logik und Boolesche Algebra

- **Digitale Logik:** UND-, ODER-, NOT- Gatter:
Logik der digitalen Schaltungen
- Mathematisch modelliert durch **Boole'sche Algebra**
- **Wie** realisiert man eine binäre Addition?
- **Wie** schaltet man Datenpfade durch?
- **Wie** optimiert man digitale Schaltungen?



Digitale Logik und Boolesche Algebra

 - Wie sind Schaltungen im Computer aufgebaut?
- Es kommen nur die Signale 0 und 1 (bzw. *low* und *high*) vor.
- Signale 0 und 1 auf den Eingängen müssen wieder in Signale 0 und 1 auf den Ausgängen abgebildet werden
- Abbildungen heißen **Schaltfunktionen** (*switching functions*)



Digitale Logik und Boolesche Algebra

  - Spezialfall Boole'sche *Funktionen*: nur ein Ausgang
- Einfachster Fall: ein Eingang, ein Ausgang
- 4 mögliche Schaltfunktionen, NUL, ONE, ID und NOT
- NUL immer 0, ONE immer 1, ID uninteressant
- **NOT** heißt auch Negation, Schaltsymbol:



Digitale Logik und Boolesche Algebra



- Nächster Fall: 2 Eingänge, 1 Ausgang
- 4 mögliche Eingangskombinationen
- Je 2 Ausgangswerte möglich $\rightarrow 2^4 = 16$ mögl. Funktionen
- Einige weniger interessant: NUL, a, NOTa, b, NOTb, ...
- Interessant: AND, OR, NAND, NOR, XOR, EQV, IMP

a, b	NUL	NOR		NOTa		NOTb	XOR	NAND	AND	EQV	b	IMP	a		OR	ONE
0 0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0 1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1 0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1 1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1



Digitale Logik und Boolesche Algebra

- Die wichtigsten (Schalt-)Gatter: AND, OR, NOT, (XOR, NAND, NOR)
- Schaltbilder nach IEEE Standard (anglo-amerikanisch); weitere: DIN alt und neu

a,b	OR	XOR
0 0	0	0
0 1	1	1
1 0	1	1
1 1	1	0

  


a,b	AND	NAND
0 0	0	1
0 1	0	1
1 0	0	1
1 1	1	0

  

Exkurs: Bausteine Digitaler Logik (Ebene der Elektrotechnik)


 
- Logik-Bausteine (**Gatter**, *gates*) heute durch **Transistoren** realisiert
- Transistor: elementarer elektronischer **Schalter**
 - schaltet Strom von **Kollektor** zu **Emitter** durch Spannung an **Basis**
 - **drain, source**, (transistor) **gate**
 - (Elektronenfluss umgekehrt zu Stromfluss)



- Transistoren aus Halbleitermaterial Silizium (*silicon*)
- Halbleiter können isolieren oder leiten
- CMOS Feldeffekt-Transistoren induzieren Elektronen in Basis durch Kondensator-Effekt (verlustfrei)
- **Bipolare Trans. bringen Elektronen durch (schwachen) Strom in Basis**


Exkurs: Bausteine Digitaler Logik (Ebene der Elektrotechnik)

  - Die wichtigsten Gatter: AND, OR, NOT, (XOR, NAND, NOR) auf *einfache* Weise realisierbar
- AND mit MOS-FET
- NAND (Spezialfall: NOT) bipolar



Digitale Logik und Boolesche Algebra

 - Verschiedene Schaltungen können die selbe Schaltfunktion realisieren. Beispiele mit AND, OR, NOT:
 - $\text{NAND}(a,b) = \text{NOT}(\text{AND}(a,b))$
 - $\text{NOR}(a,b) = \text{NOT}(\text{OR}(a,b))$
 - $\text{EQV}(a,b) = \text{OR}(\text{AND}(a,b), \text{NOR}(a,b))$
 - ...
- Beweis durch Vergleich der Funktionstabellen



a,b	NOR	XOR	NAND	AND	EQV	OR
0 0	1	0	1	0	1	0
0 1	0	1	1	0	0	1
1 0	0	1	1	0	0	1
1 1	0	0	0	1	1	1

a,b	AND	NOR	OR(AND,NOR)	EQV
0 0	0	1	1	1
0 1	0	0	0	0
1 0	0	0	0	0
1 1	1	0	1	1

Digitale Logik und Boolesche Algebra

- Jede Schaltfunktion ist Kollektion Boole'scher Funktionen
- Jede Boole'sche Funktion f kann durch Kombination von AND, OR, NOT realisiert werden (alternativ: NAND bzw. NOR)
- Beweis durch Einsicht:
 - f ist vollständig charakterisiert dadurch, wo sie 1 wird
 - jede 1-Stelle durch AND/NOT-Ausdruck beschreibbar
 - f durch OR-Ausdruck über die 1-Stellen charakterisiert

a,b	EQV	AND(NOT(a),NOT(b))	AND	OR(AND(NOT(a),NOT(b), AND(a,b))
0 0	1	1	0	1
0 1	0	0	0	0
1 0	0	0	0	0
1 1	1	0	1	1

Digitale Logik und Boolesche Algebra

- Arithmetik mittels Schaltfunktionen realisierbar
- Intuition: endlich viele Ziffern \rightarrow endlich viele Fälle
- Beispiel: Eine Spalte der Addition $c = a + b$
 - Übertrag von rechts: c_{in} (*carry in*); Übertrag nach links c_{out}
- Kompletter Addierer ist Reihe davon: *ripple carry adder*

a, b, Cin	Cout	c	((a XOR b) AND Cin) OR (a AND B)	(a XOR b) XOR Cin
0 0 0	0	0	0	0
0 1 0	0	1	0	1
1 0 0	0	1	0	1
1 1 0	1	0	1	0
0 0 1	0	1	0	1
0 1 1	1	0	1	0
1 0 1	1	0	1	0
1 1 1	1	1	1	1

Digitale Logik und Boolesche Algebra

Definition: Sei B eine Menge und \vee, \wedge seien zwei Verknüpfungen auf B und $0, 1 \in B$ zwei feste Elemente. Es gelte:

1. \vee und \wedge sind assoziativ und kommutativ.
2. Es gelten die Distributivgesetze
$$x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z) \text{ und } x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z).$$
3. $x \wedge 0 = 0$, und $x \wedge 1 = x$ für alle x ,
4. $x \vee 0 = x$, und $x \vee 1 = 1$ für alle x ,
5. Zu jedem x gibt es genau ein x' mit $x \wedge x' = 0$ und $x \vee x' = 1$.
($'$ ist ein einstelliger Operator in Postfix-Schreibweise)

Dann heißt $[B; \vee, \wedge, ', 0, 1]$ (kürzer: **B**) eine **Boolesche Algebra**.

Digitale Logik und Boolesche Algebra

- Boole'sche Schaltfunktionen bilden eine Boole'sche Algebra
Schaltalgebra $\{0,1\}$; OR, AND, NOT, 0, 1
- Beweis: rechne Axiome über Funktionstabellen nach
 - endliche Fallunterscheidung, da nur 0 und 1
 - Beispiel: $x \text{ OR } (y \text{ AND } z) = (x \text{ OR } y) \text{ AND } (x \text{ OR } z)$

x,y,z	y AND z	x OR (y AND z)	x OR y	x OR z	(x OR y) AND (x OR z)
0 0 0	0	0	0	0	0
0 0 1	0	0	0	1	0
0 1 0	0	0	1	0	0
0 1 1	1	1	1	1	1
1 0 0	0	1	1	1	1
1 0 1	0	1	1	1	1
1 1 0	0	1	1	1	1
1 1 1	1	1	1	1	1

Weitere Gesetze (Sätze) der Boole'schen Algebra

- 1. Doppelte Negation:** $(x')' = x$
- 2. Idempotenz:** $x \vee x = x$, und $x \wedge x = x$
- 3. Absorption:** $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$
 $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$ und
 $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$.
- 4. Implikation:** $(x \Rightarrow y) = x' \vee y$ [in Schaltalgebra ist \Rightarrow die Funktion IMP]
- 5. De Morgan Regeln:** $(x \vee y)' = (x' \wedge y')$
 $(x \wedge y)' = (x' \vee y')$

Digitale Logik und Boolesche Algebra

- Mit den Gesetzen der Boole'schen Algebra lassen sich Boole'sche Ausdrücke in gleichwertige (äquivalente) umformen
- Schreibe \equiv für Gleichheit bezüglich Boole'scher Algebra
- Gleichheit modulo BA \equiv der Ausdrücke bedeutet Gleichwertigkeit: Gleichwertige Ausdrücke stellen dieselbe Schaltfunktion dar
- Dadurch funktional gleichwertiges Ersetzen möglich:
 - **Vereinfachung:** weniger Logik-Gatter
 - **Beschleunigung:** schnellere Schaltungen
 - **Kosten:** billigere/kleinere Bauteile
- Boole'sche Operatoren AND, OR, NOT in Java: `&&`, `||`, `!`
 - günstigen Java Ausdruck für gewünschte Funktion finden